ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова Департамент электронной инженерии

Курс: Теория электрических цепей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Частотные электрические фильтры»

Ефремов Виктор Васильевич БИТ-203 Бригада 1

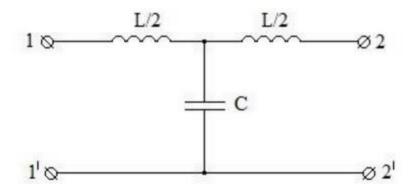


Рис. 1. Т-образный фильтр низкой частоты (ФНЧ-Т).


L=20 мГн, C=1 мкФ


Граничная частота:

$$f_{\rm rp} = \frac{1}{\pi\sqrt{LC}} = 1/(3.14159256 * \sqrt{20*10^{-3}*10^{-6}} \approx 2250 \, \Gamma \text{ц}$$


$$k = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{20*10^{-3}}{10^{-6}}} \approx 141.42 \, \text{Ом}$$

Модель в спайсе:

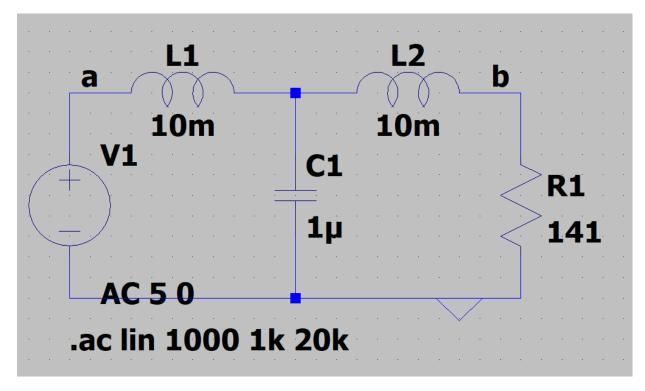

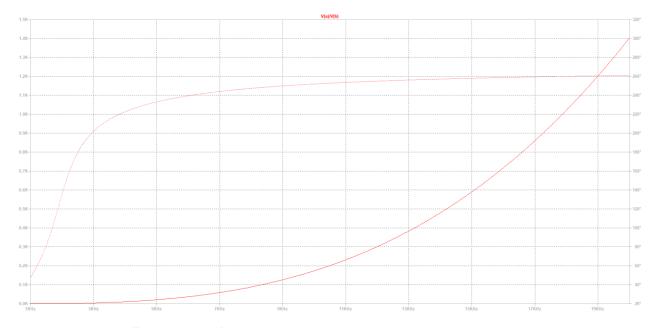

Это график в линейном масштабе.

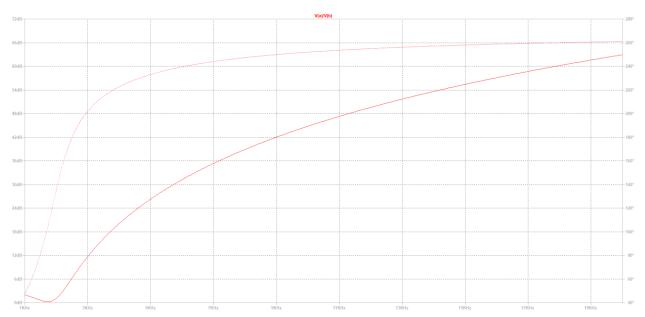

Тот же график в логарифмеческом масштабе.